

part1: 3 - 8译码器 decoder 设计

实验内容:

根据教材4 - 8节, 设计3 - 8译码器


- 1. 写出3 - 8译码器真值表, 通过化简写出译码器布尔表达式
- 2. 使用Verilog HDL实现

输入使用板上的switch拨段开关, 输出使用板上的led灯。

输入				输出							
x	y	z		D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1		0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0		0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1		0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1		0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	1

$D_0 = x'y'z'$ $D_1 = x'y'z$ $D_2 = x'yz'$ $D_3 = x'yz$ $D_4 = xy'z'$ $D_5 = xy'z$ $D_6 = xyz'$ $D_7 = xyz$

波形图如下:

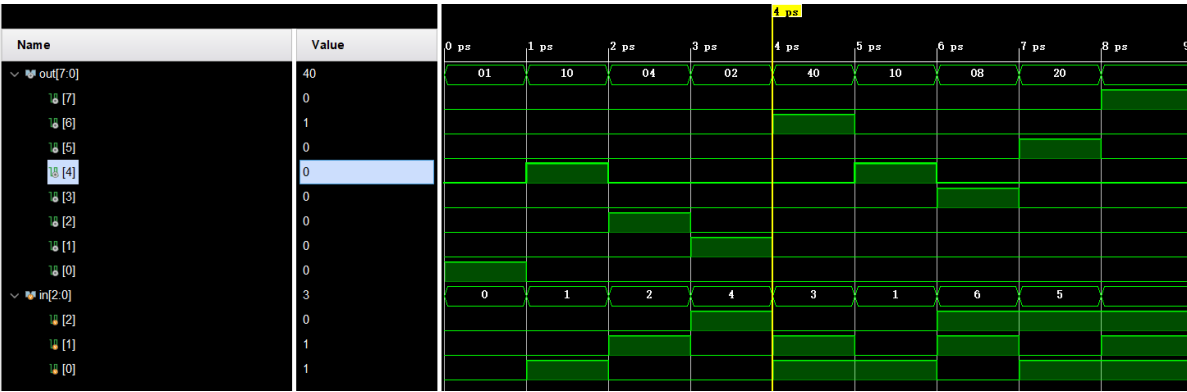

part2: 4 - 2编码器 encoder 设计

实验内容：

根据教材4 - 9节，设计4 - 2编码器


- 1. 写出4 - 2编码器真值表，通过化简写出编码器布尔表达式
- 2. 使用Verilog HDL实现

输入使用板上的switch拨段开关，输出使用板上的led灯。

输出			输入			
x	y		D_0	D_1	D_2	D_3
0	0		1	0	0	0
0	1		0	1	0	0
1	0		0	0	1	0
1	1		0	0	0	1

$$x = D_2 + D_3 \quad y = D_3 + D_1 D_2'$$

波形图如下：

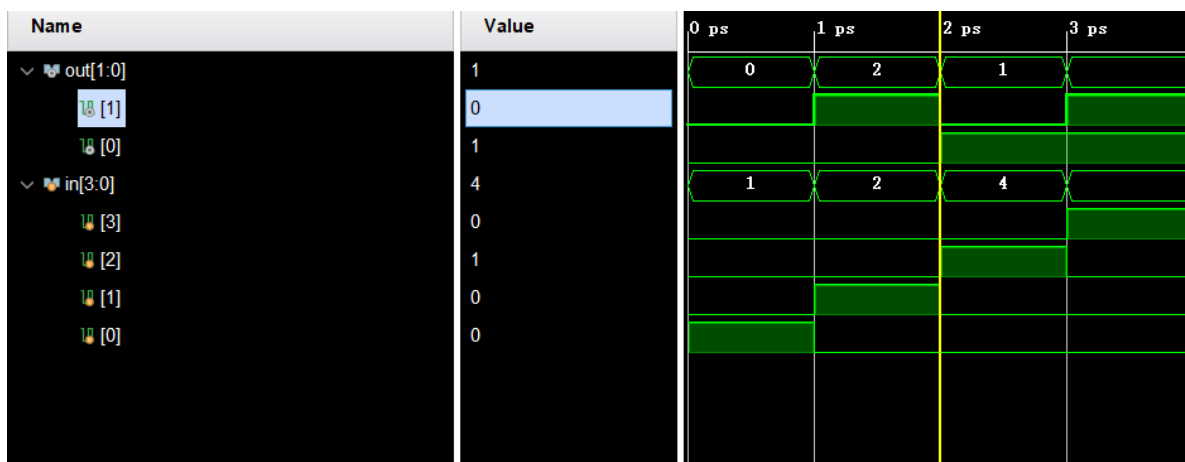

part3: mips control unit设计

实验内容：如果需要支持MIP指令集的如下13条指令， {add, sub, and, or, slt, addi, andi, ori, slti, sw, lw, j, nop} ， MIPS处理器中的Control Unit设计。

ALU三位输入的作用

$F_{2:0}$	Function
000	A&B
001	A B
010	A+B
011	not used
100	A&~B
101	A ~B
110	A-B
111	SLT

ALUop, meaning and ALUcontrol output

ALUOP	Meaning
000	ADD
001	subtract
010	slt
011	or
100	and
101	sll
110	funct
111	not use

$ALUOP_{1:0}$	Funct	$ALUControl_{2:0}$
11x	100000(add)	010(add)
11x	100010(sub)	110(sub)
11x	100100(and)	000(and)
11x	100101(or)	001(or)
11x	101010(slt)	111(slt)
11x	111111(sll)	100(sll)

到这边alu decoder的逻辑已经好了


然后就是mainDecoder


Instruction	op	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MenWrite	MenToReg	ALUOp	Jump
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	110	0
lw	100011	1	0	1	0	0	1	000	0
sw	101011	0	x	1	0	1	x	000	0
addi	001000	1	0	1	0	0	0	000	0
beq	000100	0	x	0	1	0	x	001	0
j	000010	0	x	x	x	0	x	xxx	1
ori	001101	1	0	1	0	0	0	011	0
andi	000110	1	0	1	0	0	0	100	0
slti	001010	1	0	1	0	0	0	010	0
nop	111111	1	0	1	0	0	0	101	0

这边比较特殊的是nop，根据查到的资料，nop=sll \$0,\$0,0,但是我找不到当前结构下sll的信息，无奈之下我把sll指定了一个funct code来实现nop。

由于操作立即数的指令是放不下funct位的，所以需要扩展ALUOp到三位

波形图：

 

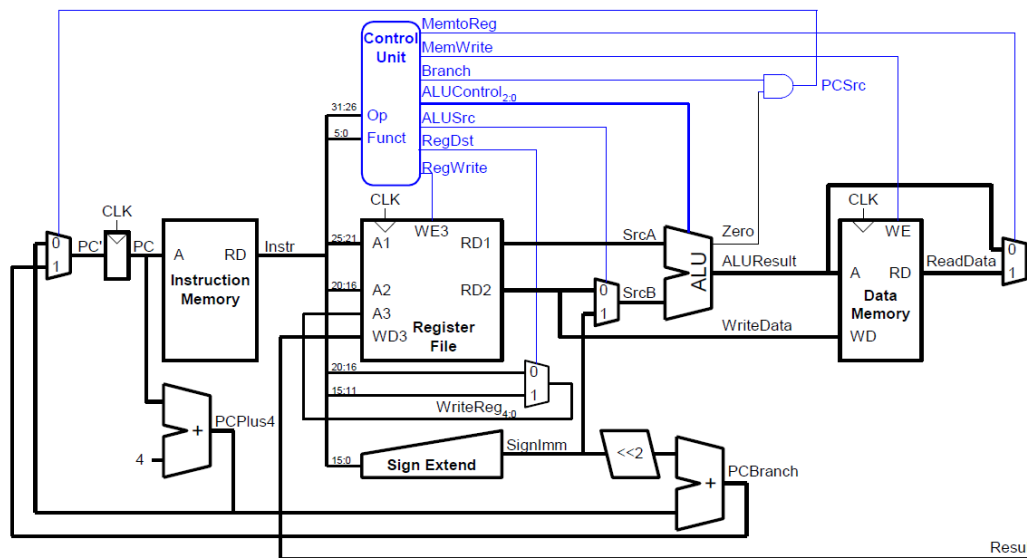

这边比较需要思考的就是control unit这么多输出的原因是什么，其实直接看架构图的话比较清晰，每一个输出值都代表了这个值所代表的wire是否连通，或者充当了一个选择器的作用。举个例子，对于add，首先它是r-type（所有的rtype除了alucontrol都一样），它需要寄存器写，RegWrite为1，RegDst需要选择15:11的bit位置，为1，alusrc为0，使数据来自寄存器，ALUcontrol由alu译码器产生，branch不需要，为0，MemWrite和MemtoReg也不需要，都为0。实际上这个过程就是在分析这条指令执行时的datapath。